

## RLC电路的谐振

input  $U_{pp} = 1V$  $f_0 = 2.2507 \text{ kHz}$  (万用表) $f_0' = 2.2487 \text{ kHz}$  (示波器)

频率

$f/\text{kHz}$	$\Delta t (P_{CH1} - P_{CH2})/\text{ms}$
2.000	0.154
2.040	0.156
2.080	0.159
2.120	0.165
2.160	0.178
2.170	0.180
2.180	0.185
2.190	0.189
2.200	0.194
2.210	0.200
2.220	0.205
2.230	0.2110
2.240	0.2165
2.242	0.2180
2.244	0.2195
2.246	0.2225
2.248	0.2225
2.250	0.2230
2.260	0.2295
2.270	0.2355
2.280	0.2405
2.290	0.2460
2.300	0.2505
2.310	0.2545
2.320	0.2580
2.330	0.2615
2.340	0.2640
2.350	0.2670
2.360	0.2680
2.370	0.2705
2.380	0.2710
2.390	0.2730
2.400	0.2735
2.500	0.2755
2.600	0.2710
2.700	
2.800	
2.900	
3.000	
3.100	

幅值

$f/\text{kHz}$	$\Delta i / \times 10^{-2} \text{ mA}$
0.500	5.89
0.700	8.65
0.900	11.93
1.100	16.06
1.300	21.60
1.500	29.72
1.700	48.07
1.900	74.12
2.000	97.37
2.010	100.81
2.020	104.43
2.030	108.25
2.040	112.28
2.050	116.54
2.060	121.01
2.070	125.72
2.080	130.68
2.090	135.86
2.100	141.25
2.110	146.85
2.120	152.63
2.130	158.54
2.140	164.54
2.150	170.55
2.160	176.47
2.170	182.20
2.180	187.59
2.190	192.56
2.200	196.77
2.210	200.25
2.220	202.82
2.230	204.86
2.240	204.54
2.250	204.68
2.260	204.77
2.270	204.82
2.280	204.82
2.290	204.79
2.300	204.76
2.310	204.58
2.320	204.41
2.330	204.20



(幅频(续))

 $f/\text{kHz}$  $\delta/\times 10^{-2}\text{mA}$ 

2.270	202.53
2.280	199.91
2.290	196.48
2.300	192.27
2.310	187.64
2.320	182.56
2.330	177.22
2.340	171.73
2.350	166.20
2.360	160.73
2.370	155.31
2.380	150.06
2.390	144.97
2.400	140.07
2.450	29.18
2.500	54.42
3.000	4.74
3.200	34.68
3.400	28.94
* 3.600	29.25
3.800	22.47
4.000	20.28
4.200	18.52
4.400	17.06
4.600	15.84
4.800	14.79

Q<sub>2</sub>

谐振条件:

$$U_F = 202.30\text{mV}$$

$$U_C = 2.838 \sim 2.8385\text{V}$$

$$U_L = 2.8470\text{V}$$

$$U_{\text{input}} = 1\text{V}$$

整体电阻计算.

$$U_{\text{ppR}} = 1.518\text{V}$$

$$U_{\text{ppinput}} = 2.5\text{V}$$

谐波分析

$$1\text{kHz} \quad U_1 = 290\text{mV}$$

$$3\text{kHz} \quad U_3 = 80\text{mV}$$